

# EDA大作业一

## 二进制运算器及其数码管扫描显示电路

自65 吴涛 2016011492

### 1 电路模块及功能

名称	功能	输入	输出
1位二进制全加器	1位二进制数的加法	加数A、B；来自低位的进位CI	运算和S；向高位的进位CO
4位二进制全加器	4位二进制数的加法	加数A[3..0]、B[3..0]；来自低位的进位CI	运算和S[3..0]；向高位的进位CO
二进制运算器	完成运算 $S=M+N$	3位二进制数M和N， $M_2$ 和 $N_2$ 是符号位， $M_1M_0\Delta N_1N_0$ 是有效数字	运算和S[3..0]， $S_3$ 为符号位， $S_2S_1S_0$ 为有效数字。
2-4线译码器	将2位二进制数译为4个高低电平（在选择显示数码管时使用）	输入DIP1、DIP2	译码得到得4个高低电平CY[3..0]
显示译码电路	根据二位选择信号将4组输入中的一组用7448译码器进行译码	选择信号DIP1、DIP2；4组输入：InM[3..0]、InN[3..0]、Sig、InS[3..0]	译码后的到的7位输出Y[6..0]
分频器	获得频率更低的时钟信号及从00到11循环变化的二位输出	时钟信号CLK	从00到11循环变化的二位输出DIP1、DIP2

### 2 FPGA实验板外设资源

了解FPGA实验板上的各种外设资源，学会查阅并使用其对应引脚图。该


实验中用到了拨码开关、4位数码管、LED灯、晶振。掌握了向板子中下载程序的步骤。

### 3 设计思路

电路整体分为运算模块和显示模块，运算部分依次设计封装了1位全加器（EDA1）、4位全加器（CAL1）以及最终运算器（CAL2）。显示部分设计封装了2-4线译码器（TRANS）、显示电路（DISPLAY）、分频器（COUNT）。另外输入部分与FPGA上的拨码开关对接，输出部分与数码管和LED灯对接。

### 4 顶层电路图


顶层电路图如下：

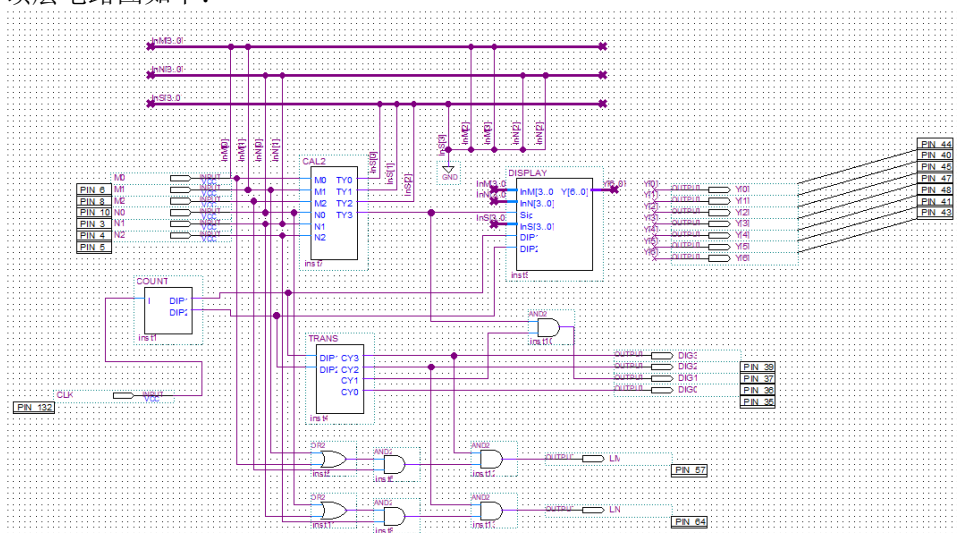

设计主要分为5部分：运算电路，显示电路，分频电路，选择电路，LED控制电路。

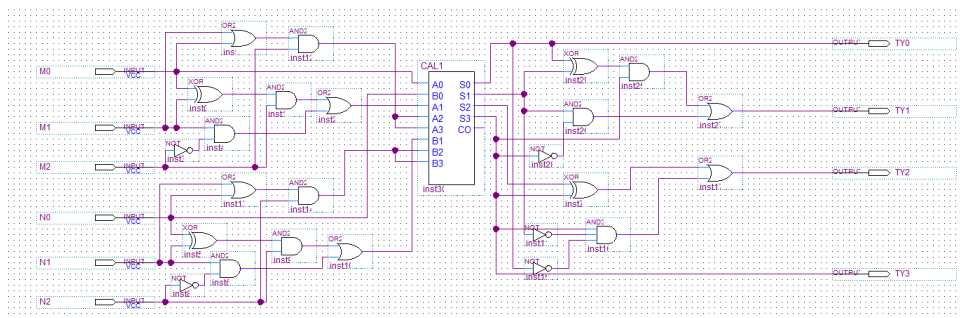
#### 4.1 运算电路

运算时首先将M和N扩充到4位并转换成补码输入到4位全加器进行计算，运算后再将结果转换成原码，利用真值表可以得到上述转换的逻辑表达式。功能：实现了 $S=M+N$ 的运算。



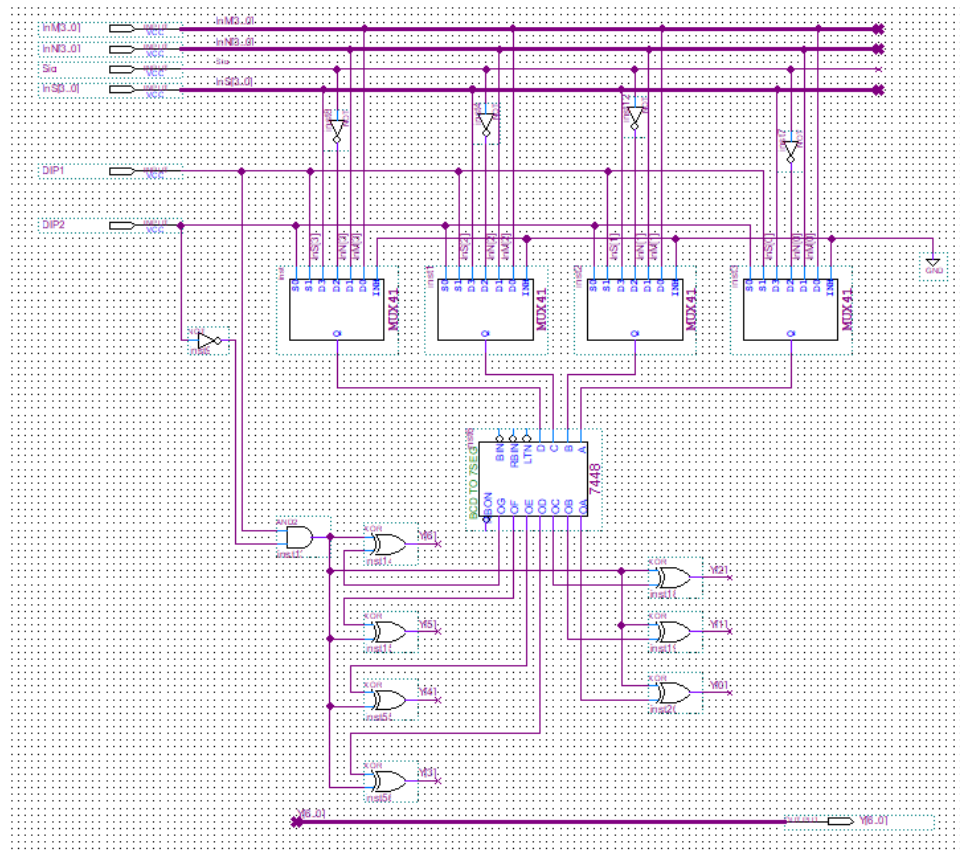
## 4.2 显示电路

输入为4位无符号数InM、InN、InS和结果的符号Sig，以及地址输入端DIP1、DIP2；输出为经7448译码后的7位结果。功能：实现了与数码管的对接，选择了要输出的结果。




### 4.3 分频电路

功能：降低CLK频率，并使输出从00到11循环变化。

 

### 4.4 选择电路

功能：利用2-4线译码器实现对4位数码管的选择。

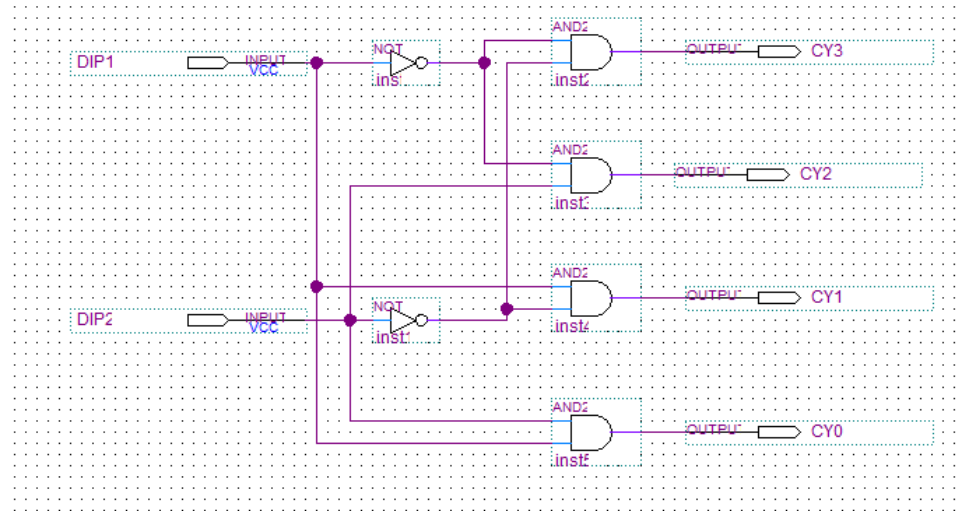


### 4.5 LED控制电路

功能：利用输入M和N以及2-4线译码器的结果CY3、CY2实现对M、N正负的显示。

## 5 仿真波形图


各电路模块的仿真波形图如下，其中部分波形由于仿真结果较多，只截取了一部分仿真结果。

5.1 1位全加器

 


从波形可以看出结果正确，实现了1位全加器的功能。

5.2 4位全加器

 


以光标位置为例，1010+0000=1010，进位CO=0，满足4位加法器要求，其他位置同理，实现了4位全加器。

5.3 运算器

 

由波形图结果可知运算结果已经还原成原码，符合运算器功能要求。


## 5.4 显示电路

 

由结果知DIP1、DIP2控制着输出Y，与显示数码管的真值表对应，可知结果正确。


## 5.5 顶层电路

### 5.5.1 功能仿真

 

比较检查后，可知数码管显示、LED控制均符合功能要求，根据输入DIP1、DIP2的不同数码管显示不同内容，任何时刻DIG0、DIG1、DIG2、DIG3中最多只有一个为1。

### 5.5.2 时序仿真

 

从时序仿真中看到电路存在竞争冒险现象，说明电路还有改进的可能，且验证了理论知识。另外可以观察到 $T_{cd}$ 和 $T_{pd}$ 的值。整体上电路满足时序要求。

## 6 设计和调试中遇到的问题及解决方法

### 6.1 运算器的输入处理问题

在设计时首先设计封装了4位全加器，而我们的输入为3位有符号数，所以需要把输入M、N和全加器的输入对应起来。方法是把M、N扩充为4位（符号位移到最高位，最高有效数字位前面加0），扩充后再转换成补码给到全加器的输入。

### 6.2 LED灯的“100”问题

当输出M、N时，若其值为100，则按理LED灯不应该亮，考虑到这一问题，就需要对LED灯进行额外控制，利用或门逻辑可以解决该问题。电路如顶层原理图中所示。